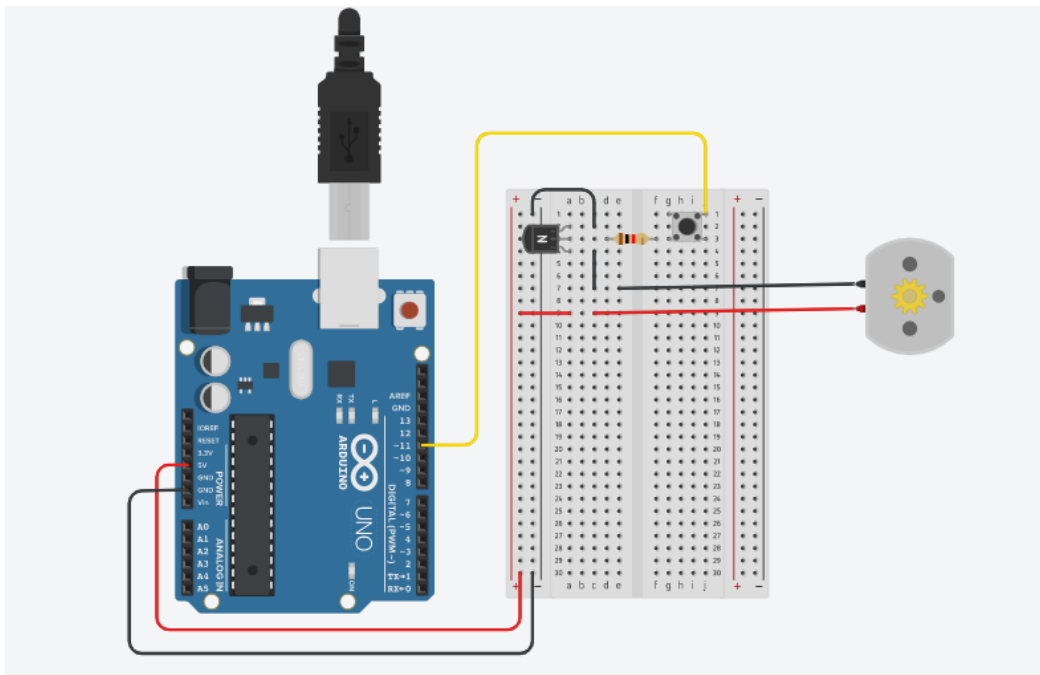


DC MOTOR


Hardware Required :

Nama	Kuantiti	Komponen
U2	1	Arduino Uno R3
T1	1	NPN Transistor (BJT)
R1	1	1 k Ω Resistor
S1	1	Pushbutton
M1	1	DC Motor

Circuit :



Schematic :

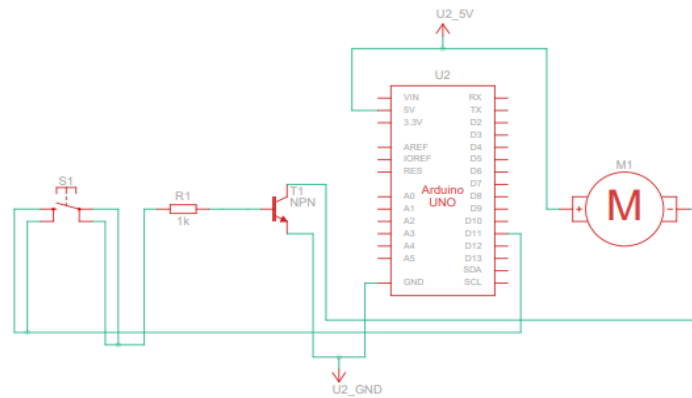

Code :

```
void setup()
{
  pinMode(11, OUTPUT);
}

void loop()
{
  analogWrite(11,20);
}
```

SCAN ME:



Tutorial (QR OR LINK) :